

LABORATORY EXERCISE 5 VLSI

EXERCISE 1 :

For α)

G	$\frac{4}{3} * 1 = \frac{4}{3}$
H	$\frac{12}{4} = 3$
B	1
F	$\frac{4}{3} * 1 * 3 = 4$
f	$\sqrt[2]{4} = 2$
P	$2 + 1 = 3$
D	$2\sqrt[2]{4} + 3 = 4 + 3 = 7$
x	$\frac{12*1}{2} = 6C$


Για το β)


G	$\frac{5}{3}$
H	$\frac{12}{3} = 4$
B	1
F	$\frac{5}{3} * 1 * 4$
f	$\sqrt[2]{\frac{20}{3}} = 2.58$
P	$2 * 1 = 2$
D	$2 * \sqrt[2]{\frac{20}{3}} + 2 = 7.16$
γ	$\frac{12 * \frac{5}{3}}{2.58} = 7.7C$

From the theoretical calculations we observe that the first circuit is faster.

MICROWIND :

Layouts :

 

 

Εφαρμογή Άσκηση 4

Αναλογίες gates διαστάσεις:

NOT $\Rightarrow W_p = 2u \cdot W_{min}, W_n = u \cdot W_{min}$ (1)

NAND $\Rightarrow W_p = 2u \cdot W_{min}, W_n = 2u \cdot W_{min}$ (2)

NOR $\Rightarrow W_p = 4q \cdot W_{min}, W_n = q \cdot W_{min}$ (3)

Στη πρώτη άσκηση, βρήκαμε ότι $x = 6C$ (για τη NOT)

Αρα, έχουμε την εξίσωση από το (1) $\Rightarrow 2p_{mos} + 1n_{mos} = 6C \Rightarrow$
 $\Rightarrow p_{mos} = 2C (= n_{mos})$
 (Πρέπει $p_{mos} = n_{mos}$)

Γιχα ότι $C = 4\lambda$

Αρα, για τη NOT έχουμε: $W_p = 2 \cdot 2C = 4C$ και $W_n = 2C (= 8\lambda)$

~~Επίσης, για τη NAND έχουμε: $W_p = 2 \cdot 2C = 4C$ και $W_n = 2 \cdot 2C = 4C$~~

Επίσης, η NAND έχει $4C$ αρα: $2p_{mos} + 2n_{mos} = 4C \Rightarrow p_{mos} = n_{mos} = C$

Αρα, $W_p = 2C (= 8\lambda)$ και $W_n = 2C (= 8\lambda)$

EXERCISE 2 :**(i)****(a)** 1 NAND of 6 inputs and 1 NOT:

G	$\frac{8}{3} * 1 = \frac{8}{3}$
H	H
B	$1 + 1 = 1$
F	$\frac{8}{3} * H$
P	$6 + 1 = 7$

(b) 2 NAND of 3 inputs and 1 NOR of 2 inputs:

G	$\frac{5}{3} * \frac{5}{3} = \frac{25}{9}$
H	H
B	$2 * 1 = 2$
F	$\frac{50}{9} * H$
P	$3 + 2 = 5$

(c) 3 NAND of 2 inputs and 1 NOR of 3 inputs:

G	$\frac{4}{3} * \frac{7}{3} = \frac{28}{9}$
H	H
B	$3 * 1 = 3$
F	$\frac{84}{9} * H$
P	$2 + 3 = 5$

(d) 2 NAND of 3 inputs and 2 NOT and 1 NAND of 2 inputs and 1 NOT:

G	$\frac{5}{3} * 1 * \frac{4}{3} * 1 = \frac{20}{9}$
H	H
B	$2 * 2 * 1 * 1 = 4$
F	$\frac{80}{9} * H$
P	$3 + 1 + 2 + 1 = 7$

(ii)

For H=5:

(a)

F	$\frac{40}{3}$
f	3.65
Dmin	$2 * 3.65 + 7 = 14.3$

(b)

F	$\frac{250}{9}$
f	5.3
Dmin	$2 * 5.3 + 5 = 15.6$

(c)

F	$\frac{420}{9}$
f	6.8
Dmin	$2 * 6.8 + 5 = 18.6$

(d)

F	$\frac{400}{9}$
f	2.6
Dmin	$4 * 2.6 + 7 = 17.4$

So, the fastest design is (a).

For H=18:

(a)

F	48
f	6.9
Dmin	$2 * 6.9 + 7 = 20.8$

(b)

F	100
f	10
Dmin	$2 * 10 + 5 = 25$

(c)

F	168
f	13
Dmin	$2 * 13 + 5 = 31$


(d)


F	160
f	3.5
Dmin	$4 * 3.5 + 7 = 21$

So, the fastest design is (a), with very little difference from (d).


(iii) We use cmos65n technology

(b)

 

 

(6)

 

Οι διαστάσεις των πυλινών στο 1ο βελάδιο είναι οι
Ελάχιστες δυνατές, άρα θα εν NAND, ένω:

$$W_p = 2m \cdot W_{min} \stackrel{m=1}{=} 2 \cdot W_{min} = 280nm = 8\lambda = W_n = 2C$$



$$\text{Άρα, } NAND = 4C \Rightarrow 2 \cdot x + 2x = 4C \Rightarrow 2C + 2C = 4C$$

$$\text{Ένω } H = 18 \Rightarrow \frac{C_{out}}{4C} = 18 \Rightarrow C_{out} = 72C$$


$$W = \frac{72C \cdot 513}{10} = 3693.6C \approx 12C, \text{ άρα: } NOR: 4y + 1y = 12C \Rightarrow y = 2,4C \approx 2,5C$$

$$\text{άρα: } W_p = 10C \text{ και } W_n = 2,5C$$

(d)

  

EXERCISE 3 :

 

G	1
H	256
B	1
F	256
f	4
P	4
D	20


From the above it follows that:

$$K4 = \frac{256}{4} = 64$$

$$K3 = \frac{64}{4} = 16$$

$$K2 = \frac{16}{4} = 4$$

$$K1 = \frac{4}{4} = 1$$

 

G	1
H	256
B	1
F	256
f	16
P	2
D	34

From the above it follows that:

$$K_2 = \frac{256}{16} = 16$$

$$K_1 = \frac{16}{16} = 1$$